
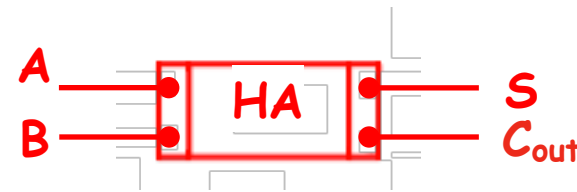


Half Full Addder

CLASS 15

Half-Adder and Full-Adder

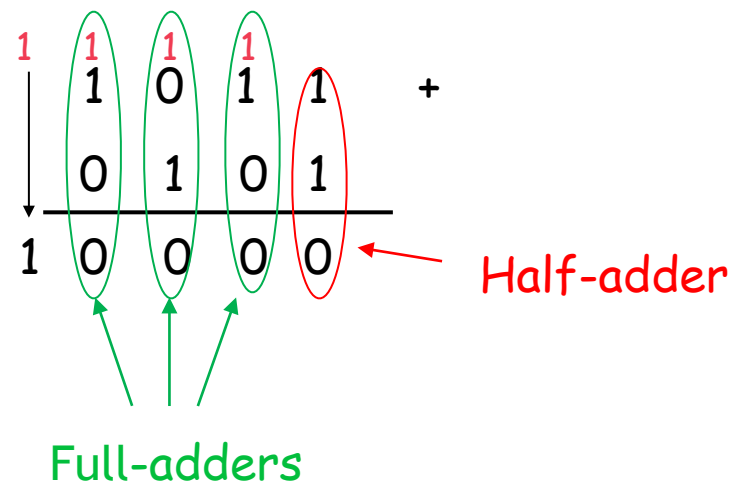Let's add two binary numbers to figure out all steps involved.




Half-adder:

A	B	S	C _{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = A'B + AB' = (A' + B')(A + B)$$


$$C_{out} = A B = (A' + B')'$$

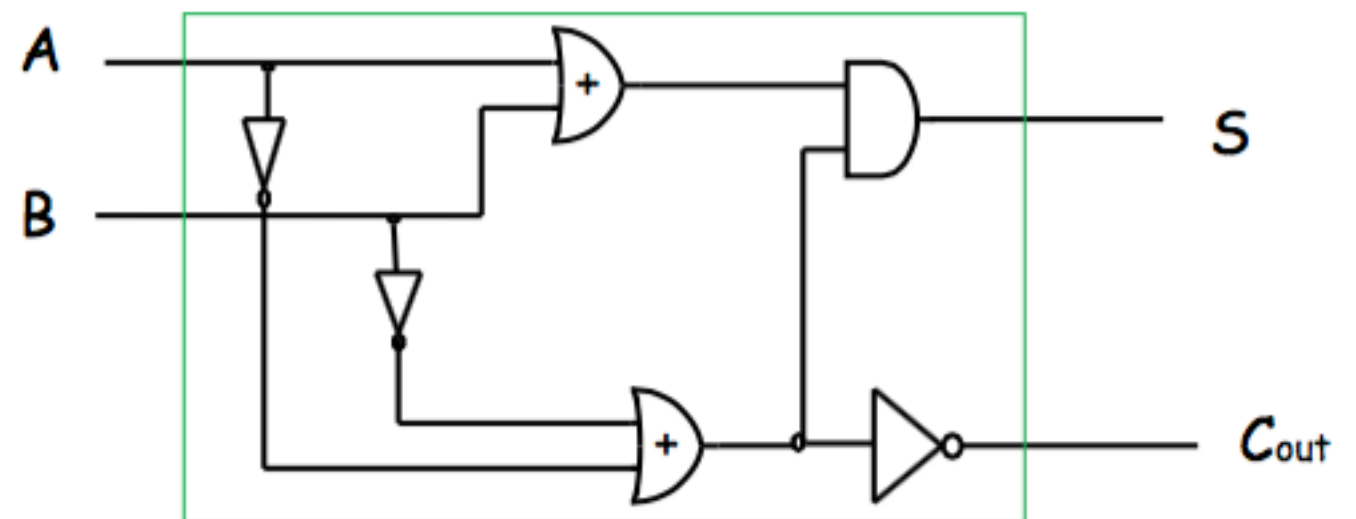

Half-adder with 3 gates

HW 17.3 - assigned

Express H A using only NOR  gates

 is allowed

Full-adder

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

$$C_{out} = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

	A		
B	1		1
		1	
			C

$$S = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

	A		
B	1	1	1
		1	
			C

$$C_{out} = AB + AC + BC$$

Majority function!

HW 17.4 - assigned: Construct a FA using only HA's and one other gate.